

## Protokoll zum Praktikum

# Elektrische Messtechnik und Sensorik

### WS 2025/2026

Übungstitel: Messung grundlegender elektrischer Größen \_\_\_\_\_  
Übungsdatum: 09.10.2025 \_\_\_\_\_ Gruppe: 02 \_\_\_\_\_  
Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist \_\_\_\_\_  
Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 \_\_\_\_\_  
Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / k12344729 / 289 \_\_\_\_\_

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
  - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
  - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
  - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
  - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
  - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

## Inhaltsverzeichnis

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Geräteliste</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>2. Messung grundlegender elektrischer Größen</b>          | <b>3</b>  |
| 2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung . . . . .            | 3         |
| 2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung . . . . . | 6         |
| 2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden . . . . .              | 8         |
| 2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen . . . . .              | 10        |
| <b>3. Oszilloskop</b>                                        | <b>12</b> |
| 3.1 AC-DC Kopplung . . . . .                                 | 12        |
| 3.2 Grenzfrequenz des Hochpasses . . . . .                   | 15        |
| 3.3 Eingangsimpedanz bei AC-Kopplung . . . . .               | 18        |
| 3.4 Abgleich des Tastkopfes . . . . .                        | 19        |
| 3.5 U-I-Kennlinien einer Silizium- und Zenerdiode . . . . .  | 21        |
| 3.6 Name des Aufbaus . . . . .                               | 23        |
| <b>Literatur</b>                                             | <b>23</b> |

## 1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

| Pos | Gerätebezeichnung  | Modell         | Vergleichsnummer |
|-----|--------------------|----------------|------------------|
| 1   | Multimeter         | METEX M-4600   | 540-01 / 960026  |
| 2   | Multimeter         | METEX M-4630B  | 540-01 / 960025  |
| 3   | Multimeter         | Fluke 175      | IEM T0369-00     |
| 4   | Oszilloskop        | TDS2014C       | C051164          |
| 5   | Netzteil           | Hameg HM8040-2 |                  |
| 6   | Funktionsgenerator | Agilent 33250A | IEMT0602-00      |
| 7   | Variabler Trafo    |                |                  |
| 8   | Trenntransformator |                |                  |

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt. Oszillogramme wurden als Foto aufgenommen, da kein Speichermedium vorhanden war.

## 2. Messung grundlegender elektrischer Größen

### 2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung

#### Widerstand mit nur einer Messung bestimmen

Ein Ohmscher Leistungswiderstand,  $R = 68 \Omega$ ,  $P_{\max} = 50 \text{ W}$  soll durch eine einzige Messung so genau wie möglich bestimmt werden. Dazu sind folgende Punkte zu beachten:

- a: Strom oder Spannungsrichtig messen?
- b: Passende Spannung wählen.
- c: Kontrollieren, ob der systematische Fehler vernachlässigbar ist.
- d: Garantiefehlergrenzen abschätzen.
- e: Messung durchführen.

#### 2.1.1 Verwendetes Material

Tabelle 2: Verwendetes Material

| Material            | Verwendung        | Anmerkungen        |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Metex M-4600        | Voltmeter         |                    |
| Metex M-4630B       | Amperemeter       |                    |
| Leistungswiderstand | Device Under Test | Auf dem Steckbrett |

#### 2.1.2 Versuchsaufbau

- (a) Da der Widerstand sehr klein ist, wird für dessen Ermittlung eine spannungsrichtige U-I-Messung durchgeführt [2, S. 183], abgebildet in Abbildung 1.
- (b) Um eine passende Spannung zu wählen, werden erst die Messbereiche der Geräte abgeschätzt. Relevante Daten der verwendeten Messgeräte sind die 200 mV über den Amperemeter Shunt und der Innenwiderstand des Voltmeters über alle Messbereiche  $R_{iV} = 10 \text{ M}\Omega$ . Daraus ergeben sich folgende Abschätzungen für den Messbereich in abhängigkeit der gewählten Spannung:

- $U_V \sim U - 200 \text{ mV}$
- $I_A \sim (U - 200 \text{ mV}) \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R_{iV}} \right)$

Sei die gewählte Spannung  $U = 5 \text{ V}$ , so ergibt sich:

- $U_V \sim 4.8 \text{ V} \Rightarrow \text{MB: } 20 \text{ V}$
- $I_A \sim 71 \text{ mA} \Rightarrow \text{MB: } 200 \text{ mA}$

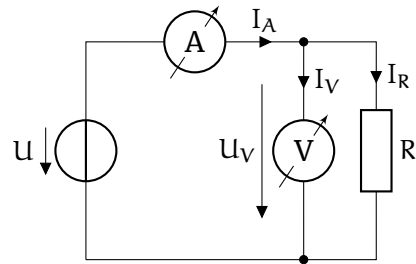


Abb. 1: Schaltplan der Messung

- (c) Aus der Abbildung 1 ergibt sich folgende Gleichung für den gemessenen Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} \quad (1)$$

Der systematische Fehler in der Strommessung wird hierbei durch den Innenwiderstand des Voltmeters verursacht. Da aber aus  $R \ll R_{iV}$  folgt, dass  $I_A \approx I_R$ , ist der Fehler sehr gering, kann aber trotzdem korrigiert werden, sofern  $R_{iV}$  bekannt ist.

- (d) Die Garantiefehlergrenzen der Messgeräte (Tabelle 1; Pos 1, 2) sind für die gewählten Messbereiche:

- Voltmeter:  $u_{U_V} = \pm(0.05 \% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.05 \% \cdot 20 \text{ V} + 3 \cdot 0.001 \text{ V}) = \pm 0.013 \text{ V}$
- Amperemeter:  $u_{I_A} = \pm(0.3 \% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.3 \% \cdot 200 \text{ mA} + 3 \cdot 0.01 \text{ mA}) = \pm 0.63 \text{ mA}$

- (e) Durchführung der Messung liefert die Messwerte für Strom und Spannung.

- $U_V = 4.852 \text{ V} \pm 0.013 \text{ V}$
- $I_A = 71.41 \text{ mA} \pm 0.63 \text{ mA}$

Einsetzen in Gleichung 1 liefert den Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} = \frac{4.852 \text{ V}}{71.41 \text{ mA} - 485.2 \text{ nA}} = 67.9 \Omega \quad (2)$$

Anschließend wird unter Verwendung der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung [2, Gl. 1.80] die Unsicherheit des Widerstands berechnet:

$$u_R = \sqrt{\left( \frac{\partial R}{\partial U} u_{U_V} \right)^2 + \left( \frac{\partial R}{\partial I} u_{I_A} \right)^2} = 0.6265 \Omega$$

mit

$$\frac{\partial R}{\partial U} \Big|_{U=U_V} = \frac{I_A R_{iV}^2}{(-I_A R_{iV} + U_V)^2} = 14.00 \Omega \text{ V}^{-1}$$



und

$$\left. \frac{\partial R}{\partial I} \right|_{I=I_A} = - \frac{U_V}{(I_A - U_V/R_{iV})^2} = -951.5 \Omega \text{ A}^{-1}$$

Der Endwert des Widerstands ist somit:

$$R = 67.9 \Omega \pm 0.6 \Omega$$

### 2.1.3 Erkenntnisse

Bei der Berechnung des Widerstandes in Gleichung 2, ist gut die Vernachlässigbarkeit des systematischen Fehlers zu erkennen, da sich der Korrekturterm nur im Nano-Ampere Bereich befindet.

## 2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung

### Wiederholte Messungen mit statistischen Abweichungen

Mit dem gleichen Versuchsaufbau wie in Abschnitt 2.1 wird nun für die genauere Ermittlung des Widerstands eine Wiederholungsmessung durchgeführt. Diese umfasst folgende Schritte:

- a: 5 statistisch unabhängige Messungen aufnehmen:
  - Unterschiedliche Werte von Strom- / Spannungswerte + Messbereiche
  - Messgeräte tauschen.
  - Kabel ein- und ausstecken
- b: Messreihe statistisch auswerten  
(Schätzwert des Mittelwertes  $\bar{R}$  und Standardabweichung  $s$ )
- c: Konfidenzintervalle für die Vertrauensniveaus  $1 - \alpha = \{68.26\%, 99.5\%\}$
- d: Diskussion des Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus.

### 2.2.1 Verwendetes Material

Tabelle 3: Verwendetes Material

| Material            | Verwendung        | Anmerkungen        |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| M-4630B             | Ampere-/Voltmeter |                    |
| M-4630B             | Ampere-/Voltmeter |                    |
| Leistungswiderstand | Device Under Test | Auf dem Steckbrett |

### 2.2.2 Versuchsaufbau

- (a) Hier wurde der gleiche Versuchsaufbau wie in Abbildung 1 verwendet und folgende Messwerte aufgenommen:

Tabelle 4: Messergebnisse der Widerstandsmessung

| Nr | U/V | I <sub>A</sub> /mA | U <sub>V</sub> /V | R/ $\Omega$ | Bemerkung                                |
|----|-----|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 5   | 71.2               | 4.84              | 67.96       | (A) M-4630B / (V) M-4600                 |
| 2  | 5   | 71.2               | 4.84              | 67.97       | (A) M-4630B / (V) M-4600 / Längere Kabel |
| 3  | 2   | 28.7               | 1.95              | 67.9        | (A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel |
| 4  | 8   | 114.8              | 7.82              | 68.05       | (A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel |
| 5  | 18  | 263.6              | 17.88             | 67.83       | (A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel |

(b, c) Die Berechnung des Mittelwertes  $\bar{R}$  und der Standardabweichung  $s$  [1, S. 7]:

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i = 67.94 \, \Omega \quad (3)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} = 0.08451 \, \Omega \approx 0.08 \, \Omega \quad (4)$$

Die zufällige Messunsicherheit berechnet sich nach [1, S. 9, Gl. 1.13] zu

$$u_z = t_0 \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Für  $n = 5$  ergibt sich:

■ 68,26% Vertrauensniveau ( $t_0/\sqrt{n} = 0.51$ ):

$$u_z = 0.51 \cdot 0.08 \, \Omega \approx 0.041 \, \Omega$$

$$R = \bar{R} \pm u_z = (67.94 \pm 0.04) \, \Omega$$

also das Konfidenzintervall  $[67.90; 67.98] \, \Omega$  also das Konfidenzintervall  $[67.90; 67.98] \, \Omega$

■ 99,5% Vertrauensniveau ( $t_0/\sqrt{n} = 2.50$ ):

$$u_z = 2.50 \cdot 0.08 \, \Omega \approx 0.175 \, \Omega$$

$$R = \bar{R} \pm u_z = (67.94 \pm 0.18) \, \Omega$$

also das Konfidenzintervall  $[67.76; 68.12] \, \Omega$  also das Konfidenzintervall  $[67.76; 68.12] \, \Omega$

(d) Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus:

Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Tabelle 4, Messung 3). Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Tabelle 4, Messung 3). Dies entspricht den Herstellerangaben zum Digitalmultimeter METEX 4600 (vgl. [1, S. 143]), wonach der Fehler als Prozentwert des Anzeigewerts angegeben wird. Bei kleinen Strömen (niedriges Spannungsniveau) ergibt sich daher die geringste Abweichung, während diese bei höheren Spannungsniveaus zunimmt.

## 2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden

### Temperatur eines Glühfadens ermitteln

Temperatur bei  $U = \{40, 80, 120, 160, 200, 240\}$  Volt

- a: R-Messung  $R_{\text{kalt}}$  des Glühfadens bei Umgebungstemperatur mit Ohmmeter
- b: T-Messung der Raumtemperatur mit Thermometer.
- c: U-I-Messung  $R_{\text{heiss}}$  des Glühfadens bei Betriebstemperatur mit den obigen Spannungen.
- d: Berechnung von  $R(\theta_0)$  für  $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ .
- e: Berechnung der Glühfadentemperatur bei den obigen Spannungen aus  $R_{\text{heiss}}$ .

### 2.3.1 Verwendetes Material

Tabelle 5: Verwendetes Material

| Material      | Verwendung        | Anmerkungen      |
|---------------|-------------------|------------------|
| Metex M-4600  | Voltmeter         |                  |
| Metex M-4630B | Amperemeter       |                  |
| Glühlampe     | Device Under Test | Wolfram Filament |
| Stelltrafo    | Spannungsquelle   | Max. 250 V       |

### 2.3.2 Versuchsaufbau

(a, b) Messung wie oben beschreiben ergibt  $R_{\text{kalt}} = 30.9 \Omega$  und  $\theta_{\text{RT}} = 24.1^\circ\text{C}$ .

- (c) Mit einem Stelltrafo wurden die verschiedenen Spannungen eingestellt. Die U-I-Messung wird wieder aufgrund des niederohmigen Glühfadens mit einer Spannungsrichtigen Schaltung durchgeführt. Der Widerstand ergibt sich somit wieder aus Gleichung 1.

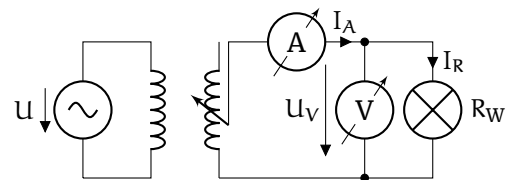


Abb. 2: Schaltplan der Messung

Vor der Messung wird der erste Messbereich der Messgeräte für den Kaltwiderstand wie in Abschnitt 2.1 Punkt b abgeschätzt. Beim ersten einschalten wird der höchste Strom erwartet, da der Glühdraht ein Kaltleiter ist ( $\alpha, \beta > 0$ ).

- $U_V \sim 40 \text{ V} \Rightarrow \text{MB: } 200 \text{ V}$
- $I_A \sim 1.3 \text{ A} \Rightarrow \text{MB: } 20 \text{ A}$  (Unfused Buchse des Amperemeters verwenden)

Sobald sich der Glühfaden erwärmt reduziert sich der Strom und der Messbereich kann bei Bedarf angepasst werden. Die Messergebnisse (Effektivwerte) und der daraus resultierende Widerstand sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Messergebnisse der Glühfadenmessung

| U/V | I <sub>A</sub> /mA | U <sub>V</sub> /V | R/Ω    | T/°C     |
|-----|--------------------|-------------------|--------|----------|
| 40  | 0.186              | 36.7              | 197.63 | 1,085.41 |
| 80  | 0.268              | 76.7              | 286.2  | 1,522.48 |
| 120 | 0.332              | 113.7             | 342.48 | 1,774.21 |
| 160 | 0.389              | 153.7             | 395.13 | 1,995.48 |
| 200 | 0.44               | 194.5             | 442.06 | 2,182.94 |
| 240 | 0.493              | 237.3             | 481.36 | 2,333.71 |

- (d) Für die Temperaturabhängigkeit des Widerstands gilt die Näherung [1, S. 17, Gl. 1.24]

$$R(\theta) = R(\theta_0) \cdot (1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0) + \beta \cdot (\theta - \theta_0)^2) \quad (5)$$

Für Wolfram sind die Temperaturkoeffizienten für  $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ :  $\alpha = 4.1 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  und  $\beta = 1.0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-2}$ . Einsetzen der Messwerte aus Punkt a und b in Gleichung 5 liefert:

$$R(\theta_0) = \frac{R_{\text{kalt}}}{1 + \alpha \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0) + \beta \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0)^2} = 30.39 \, \Omega$$

- (e) Nun kann man die berechneten Widerstands Werte in die Linke Seite von Gleichung 5 einsetzen und mit einem Mathematik-Programm nach der Temperatur  $\theta$  lösen. Die errechneten Temperaturen wurden zu Tabelle 6 hinzugefügt.

### 2.3.3 Erkenntnisse

Eine Auswertung der Temperatur in Abhängigkeit des Glühdrahtwiderstands zeigt dass die Temperatur beinahe linear mit dem Widerstand ansteigt, da der quadratische Koeffizient  $\beta$  in Gleichung 5 sehr klein ist.

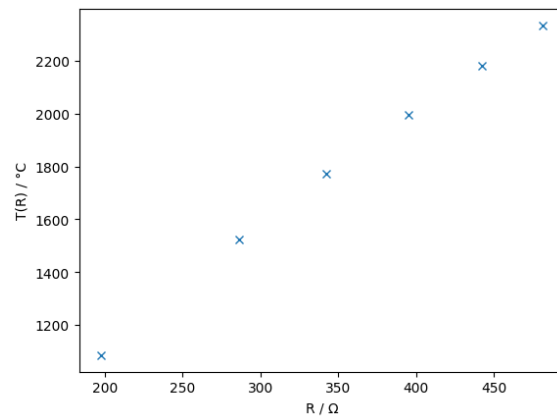


Abb. 3: Glühfadentemperatur in Abhängigkeit des Widerstands

## 2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen

### Messung Impedanzen, Drei-Voltmeter-Methode

Funktionsgenerator 20V<sub>SS</sub>. 50Ω Shuntwiderstand,

- a: Frequenz geeignet wählen.
- b: Spannungsdreieck zeichnen. Daraus Betrag und Phase ablesen.
- c: Ergebnis mit der Rechnung vergleichen.

### 2.4.1 Verwendetes Material

Tabelle 7: Verwendetes Material

| Material                 | Verwendung         | Anmerkungen        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| METEX M-4600             | Voltmeter          | $U_R$              |
| METEX M-4630B            | Voltmeter          | $U_Z$              |
| Fluke 175                | Voltmeter          | $U$                |
| Leistungswiderstand      |                    |                    |
| 50 Ω, Kondensator, Spule | Devices Under Test | Auf dem Steckbrett |

### 2.4.2 Versuchsaufbau

- (a) Für die Frequenz wurde  $f = 1 \text{ kHz}$  gewählt. Bei dem Frequenzgenerator war es nur möglich 10 V<sub>PP</sub> einzustellen. Anstelle von R wurde ein Shuntwiderstand von  $R = 50 \text{ Ω}$  verwendet. Z ist hier entweder die zur verfügung gestellte Spule oder der Kondensator.

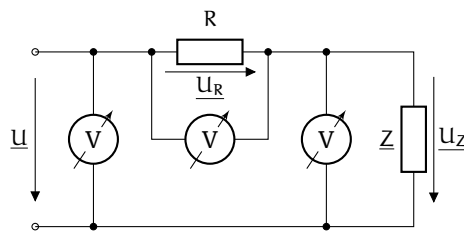


Abb. 4: Schaltung der Messung

(b) Für die drei Messgeräte ergeben sich folgende Einzelmesswerte:

Tabelle 8: Messergebnisse der 3-Voltmeter-Methode

| Bauteil     | $U/V$ | $U_R/V$ | $U_Z/V$ |
|-------------|-------|---------|---------|
| Kondensator | 3.45  | 3.367   | 0.315   |
| Spule       | 5.534 | 2,151   | 4.807   |

Mit den Effektivwerten der Spannungen in Tabelle 8 können nun die Spannungsdreiecke mit Lineal und Zirkel konstruiert werden, oder wie hier in GeoGebra:

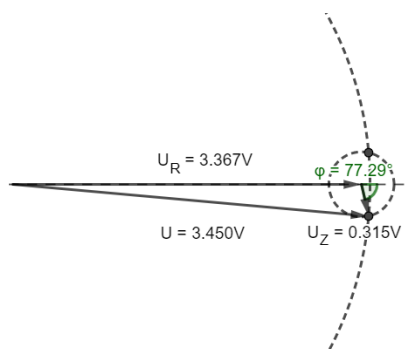


Abb. 5: Spannungsdreieck des Kondensators

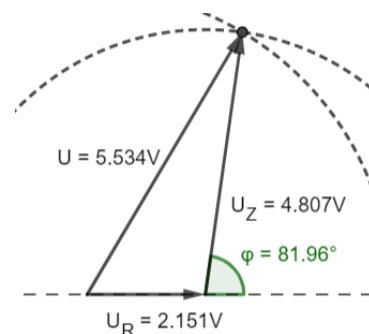


Abb. 6: Spannungsdreieck der Spule

In die Formeln für Betrag und Phase der Impedanz [1, S. 21] werden die Messwerte aus Tabelle 8 eingesetzt:

$$|Z| = \frac{U_C}{U_R/R} \quad |\varphi_C| = \arccos\left(\frac{U^2 - U_R^2 - U_Z^2}{2U_Z U_R}\right)$$

Der Kosinussatz gibt keine Auskunft über das Vorzeichen des Winkels, es gilt jedoch stets  $\varphi_C < 0$  für kapazitive und  $\varphi_L > 0$  für induktive Lasten.

$$|Z_C| = \frac{0.315 \text{ V}}{3.367 \text{ V}/50 \Omega} = 4.678 \Omega$$

$$\varphi_C = -1.349 \text{ rad} = -77.3^\circ$$

$$|Z_L| = \frac{4.807 \text{ V}}{2.151 \text{ V}/50 \Omega} = 111.7 \Omega$$

$$\varphi_L = 1.431 \text{ rad} = 82.0^\circ$$

(c)

Um die einzelnen Werte der Komponenten zu erhalten, werden die Impedanzen in Real- und Imaginärteil zerlegt:  $Z = R + jX$

$$\begin{aligned} R_C &= |Z_C| \cdot \cos(\varphi_C) = 1.029 \, \Omega & R_L &= |Z_L| \cdot \cos(\varphi_L) = 15.62 \, \Omega \\ jX_C &= j|Z_C| \cdot \sin(\varphi_C) = -j4.536 \, \Omega & jX_L &= j|Z_L| \cdot \sin(\varphi_L) = j111.7 \, \Omega \end{aligned}$$

Umrechnen in Kapazität und Induktivität und den äquivalenten Serienwiderstand (ESR), jeweils bei  $f = 1 \text{ kHz}$ :

$$\begin{aligned} C &= -\frac{1}{2\pi f X_C} = 35.1 \, \mu\text{F} & L &= \frac{X_L}{2\pi f} = 17.8 \text{ mH} \\ R_{\text{ESR}} &= R_C = 1.03 \, \Omega & R_{\text{ESR}} &= R_L = 15.62 \, \Omega \end{aligned}$$

### 2.4.3 Erkenntnisse

Hier wurde unglücklicherweise der Vorwiderstand von  $R_V = 68 \, \Omega$  bei der Kondensatormessung nicht berücksichtigt, was zu einem schlechtem Verhältnis von  $U_Z$  zu  $U_R$  führt. Dadurch wirken sich Messfehler bei den gemessenen Spannungen stärker auf das Ergebnis aus. Weiters hätte die Frequenz beider Messungen angepasst werden können, sodass bei den Impedanzen und dem Shunt-Widerstand etwa die selbe Spannung abfällt, um den Messbereich weiter zu verbessern.

## 3. Oszilloskop

### 3.1 AC-DC Kopplung

#### Darstellung eines Rechtecksignals mit AC-DC Kopplung

Hier wird die AC- und DC-Kopplung des Oszilloskops verglichen, indem ein Rechtecksignal auf zwei Kanäle mit den unterschiedlichen Kopplungsarten aufgeschaltet wird.

- a: Kanal 1 auf DC- und Kanal 2 auf AC-Kopplung einstellen.
- b: Rechtecksignal mit 50 Hz und 5 V<sub>pp</sub> Amplitude ohne DC-offset aufschalten.
- c: Kurvenformen vergleichen. Signale im Zeit- und Frequenzbereich analysieren.

#### 3.1.1 Verwendetes Material

#### 3.1.2 Versuchsaufbau

(a, b)



Tabelle 9: Verwendetes Material

| Messgerät      | Verwendung         | Anmerkungen                              |
|----------------|--------------------|------------------------------------------|
| TDS2014C       | Oszilloskop        | $Z_E = 1\text{ M}\Omega    20\text{ pF}$ |
| Agilent 33250A | Funktionsgenerator |                                          |

Der Ausgang des Funktionsgenerators wird mit einem T-Glied Aufgeteilt und über Koaxialkabeln mit beiden Kanälen des Oszilloskops verbunden.

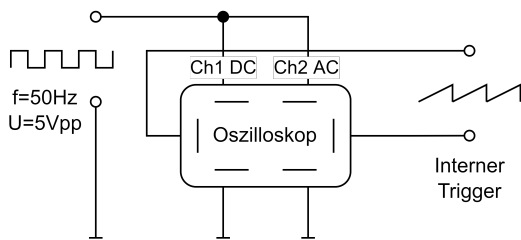


Abb. 7: Schaltplan des Versuchsaufbaus

Die Geräte werden folgendermaßen konfiguriert:

Einstellungen des Oszilloskops:

- Kanal 1 (DC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
- Kanal 2 (AC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
- Trigger: Kanal 1, falling edge

Einstellungen des Funktionsgenerators:

- Frequenz: 50 Hz
- Amplitude: 5 V<sub>pp</sub>
- Wellenform: Rechteck

Am Bildschirm des Oszilloskops sind nun die beiden Rechtecksignale zu sehen.

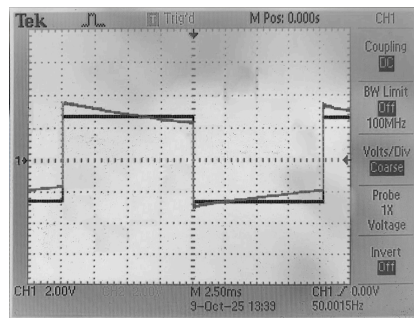


Abb. 8: Oszillogramm des Rechtecksignals beider Kanäle

### 3.1.3 Erkenntnisse

- (c) Es ist zu erkennen, dass der Kanal mit DC Kopplung das ursprüngliche Rechtecksignal übernimmt, während der Kanal mit AC Kopplung das Signal verformt.

**Im Zeitbereich** ist diese Verformung charakteristisch für die Entladekurve eines Kondensators, welcher sich in Serie zur Messspitze befindet, um Gleichspannungsanteile zu blockieren.

Der Kondensator  $C_{AC}$  bildet zusammen mit der Eingangsimpedanz  $R_E \parallel C_E$  des Oszilloskops einen Hochpass erster Ordnung. Die Eingangsstufe des AC-gekoppelten Kanals kann somit durch folgende Schaltung beschrieben werden. Die geringe Kapazität  $C_E$  des Oszilloskopeingangs kann in diesem Frequenzbereich vernachlässigt werden.

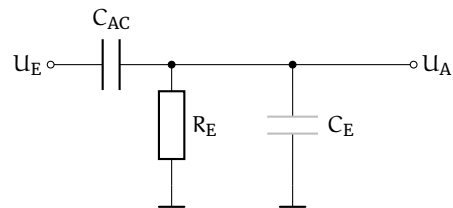


Abb. 9: Eingangsstufe eines AC-gekoppelten Kanals

**Im Frequenzbereich** belegt ein Periodisches Rechtecksignal alle ungeraden Harmonischen seiner Grundfrequenz. Die Amplituden der Harmonischen nehmen mit steigender Frequenz ab. Durch das Gegenüberstellen mit der Übertragungsfunktion des Hochpasses wird ersichtlich, dass die niederfrequenten Anteile des Rechtecksignals gedämpft werden. Diese Dämpfung macht sich im Zeitbereich als Verformung des Rechtecksignals bemerkbar.

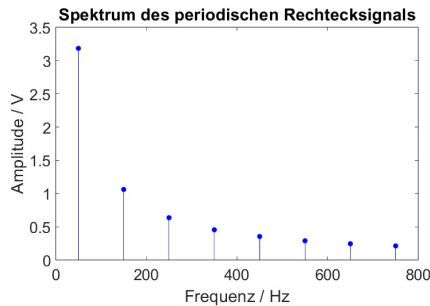


Abb. 10: Spektrum eines Rechtecksignals

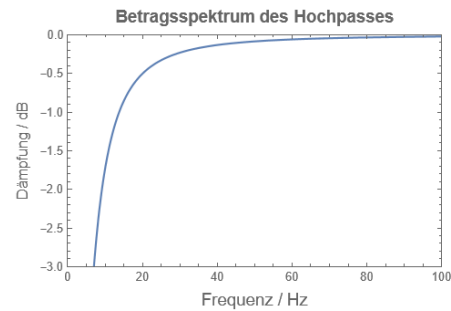


Abb. 11: Betrag der Übertragungsfunktion des Hochpasses

### 3.2 Grenzfrequenz des Hochpasses

#### Grenzfrequenz des Hochpasses der AC-Kopplung

Es soll ermittelt werden, welche Grenzfrequenz der Hochpass der AC-Kopplung des Oszilloskops aufweist. Hierzu gibt es zwei Methoden, die im Versuchsaufbau beschrieben werden. Im Anschluss kann die Kapazität des Koppelkondensators berechnet werden.

- a: Methode A: Speisung mit einer Sinusspannung variabler Frequenz.
- b: Methode B: Speisung mit einem niederfrequenten Rechtecksignal.
- c: Berechnung der Kapazität  $C_{AC}$  des Koppelkondensators.

#### 3.2.1 Verwendetes Material

Tabelle 10: Verwendetes Material

| Messgerät      | Verwendung         | Anmerkungen                                       |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| TDS2014C       | Oszilloskop        | $Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$ |
| Agilent 33250A | Funktionsgenerator |                                                   |

#### 3.2.2 Versuchsaufbau

- (a) Die Verdrahtung ist gleich wie in Abbildung 7, mit den folgenden Geräteeinstellungen: Einstellungen des Oszilloskops: Einstellungen des Funktionsgenerators:
- Kanal 1 (DC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
  - Kanal 2 (AC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
  - Trigger: Kanal 1, falling edge
  - Frequenz: Variabel, start ~ 50 Hz
  - Amplitude: 10 V<sub>pp</sub>
  - Wellenform: Sinus

**Methode A:** Bei der 3-dB Grenzfrequenz hat die Amplitude des Eingangssignals nur mehr das  $1/\sqrt{2}$  Fa-  
che der Eingangsamplitudes, hier:

$$U_{3\text{dB,peak}} = \frac{U_{\text{pp}}}{2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 3.54 \text{ V}$$

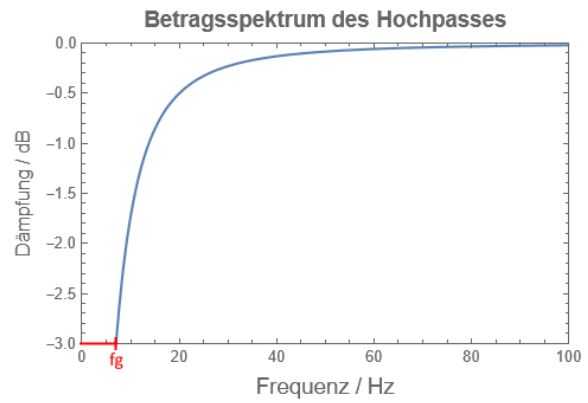


Abb. 12: 3dB Grenzfrequenz in Betragsgang

**Messung:** Die Frequenz wird solange vermindert, bis am Cursor  $U_{3dB,peak} \approx 3.54 \text{ V}$  abgelesen wird. Die Endeinstellung am Funktionsgenerator ist

$$f_g \approx 7 \text{ Hz.}$$

Diese kann durch abzählen der Zeitraster in Abbildung 13 bestätigt werden.

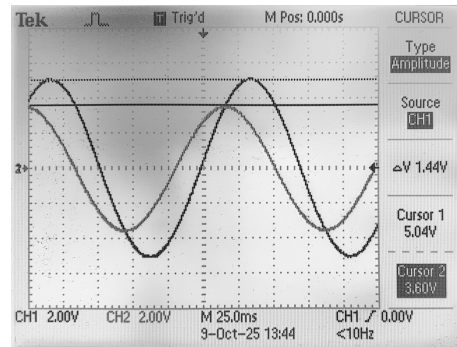


Abb. 13: Oszillogramm im 3dB-Grenzfall

(b) Die Verdrahtung ist gleich wie in Abbildung 7, mit den folgenden Geräteeinstellungen: Einstellungen des Oszilloskops: Einstellungen des Funktionsgenerators:

- Kanal 1: Aus, kein Vergleich notwendig.
- Kanal 2 (AC): 2 V/Div, 25.0 ms/Div
- Trigger: Kanal 2, falling edge
- Frequenz: 3 Hz
- Amplitude: 10 V<sub>pp</sub>
- Wellenform: Rechteck

**Methode B:** Hier wird ein niederfrequentes Rechtecksignal angelegt. Man beobachtet, wie der Kanal auf die Flanken des Signals reagiert. In Abbildung 15 wird die Zeit gemessen, die das Signal benötigt, um von 90 % auf 10 % anzusteigen. Aus dieser Zeit lässt sich die Grenzfrequenz folgendermaßen berechnen [1, S. 27, Gl. 1.46].

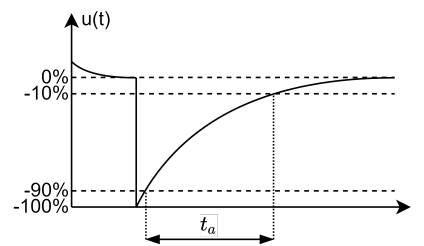


Abb. 14: Definition der Anstiegszeit

$$f_g \approx \frac{0.35}{t_a}$$

**Messung:** Der Spitzenwert des Signals ist hier  $-10 \text{ V}$ . Um  $t_a$  zu messen, werden die Cursor wie folgt platziert:

- $U_{90\%} = -10 \text{ V} \cdot 0.9 = -9 \text{ V}$
- $U_{10\%} = -10 \text{ V} \cdot 0.1 = -1 \text{ V}$
- $\Rightarrow \Delta t = t_a = 50 \text{ ms}$

Es ergibt sich die Grenzfrequenz

$$f_g \approx \frac{0.35}{0.05 \text{ s}} = 7.0 \text{ Hz}$$

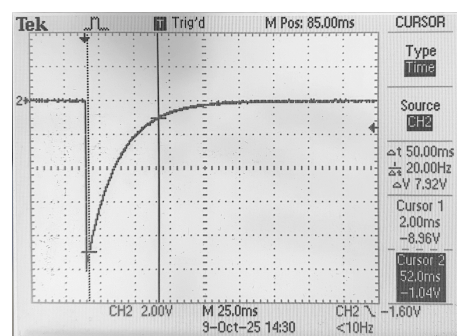


Abb. 15: Oszillogramm der  $t_a$  Messung

(c) Mit der bekannten Grenzfrequenz kann die Zeitkonstante des RC-Glieds durch folgenden Zusammenhang für Hochpässe erster Ordnung bestimmt werden. Der ohmsche Eingangswiderstand des Oszilloskops ist  $R_E = 1 \text{ M}\Omega$

$$\omega_g = 2\pi f_g = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC_{AC}} \Rightarrow C_{AC} = \frac{1}{2\pi f_g R_E} = \frac{1}{2\pi \cdot 7 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ M}\Omega} = 22.7 \text{ nF}$$

### 3.2.3 Erkenntnisse

Ungenauigkeiten bei beiden Methoden ergeben sich durch das Einstellen und Ablesen des Cursors. Da Methode A außerdem darauf basiert, dass die Grenzfrequenz durch die Einstellung diskreter Frequenz-Werte am Funktionsgenerator angenähert wird, ist diese Methode abhängig von dessen Auflösung.

## 3.3 Eingangsimpedanz bei AC-Kopplung

### Berechnung der Eingangsimpedanz bei AC-Kopplung

Rechnerische Ermittlung des Betrages der gesamten Eingangsimpedanz (Abb. 16) des verwendeten Oszilloskops mit angeschlossenem Kabel und AC-Kopplung für eine Kabelkapazität von  $C_K = 100 \text{ pF}$  und eine Frequenz von  $f = 1 \text{ MHz}$ .

### 3.3.1 Verwendetes Material

Tabelle 11: Verwendetes Material

| Messgerät      | Verwendung         | Anmerkungen                                       |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| TDS2014C       | Oszilloskop        | $Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$ |
| Agilent 33250A | Funktionsgenerator |                                                   |

### 3.3.2 Versuchsaufbau

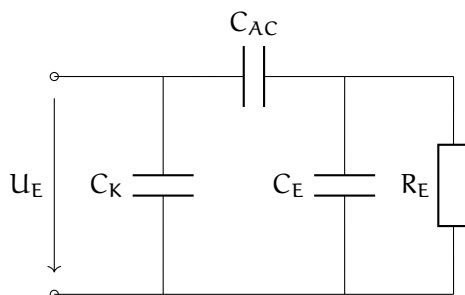


Abb. 16: Eingangsimpedanz des Oszilloskops bei AC-Kopplung

### 3.3.3 Berechnung

$$R_E = 1 \text{ M}\Omega, \quad C_E = 20 \text{ pF}, \quad C_k = 100 \text{ pF}, \quad C_{AC} = 22.7 \text{ nF}, \quad \omega = 2\pi \cdot 1 \text{ MHz}. \quad (6)$$

$$Z_E = jX_k \parallel (jX_{AC} + (jX_E \parallel R_E)) \quad (7)$$

$$= \frac{1 + j\omega(R_E C_E + R_E C_{AC})}{\omega^2 R_E (-C_E C_k - C_{AC} C_k - C_E C_{AC}) + j\omega(C_k + C_{AC})} \quad (8)$$

$$|Z_E| = \frac{\sqrt{1 + (\omega R_E (C_E + C_{AC}))^2}}{\omega \sqrt{(\omega R_E (C_E C_k + C_{AC} C_k + C_E C_{AC}))^2 + (C_k + C_{AC})^2}} \quad (9)$$

$$\approx 1326.5 \Omega. \quad (10)$$

### 3.4 Abgleich des Tastkopfes

#### Abgleich des Tastkopfes bei DC-Kopplung

- a: Abgleich des Tastkopfes (Rechtecksignal)
- b: Ersatzschaltung (10:1-Tastkopf, DC-Kopplung) (Abb. 18)  
Tastkopf  $R_T = 9 \text{ M}\Omega \parallel C_T$ , in Serie zum Oszilloskopeingang ( $1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$ ).  
Mit Kabelkapazität  $C_K = 100 \text{ pF}$
- c: Berechnung der Eingangsimpedanz bei 1 MHz

#### 3.4.1 Verwendetes Material

Tabelle 12: Verwendetes Material

| Messgerät | Verwendung  | Anmerkungen                                       |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| TDS2014C  | Oszilloskop | $Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$ |

#### (a) Abgleichen des Tastkopfes

Hier wird die Kapazität im Tastkopf so verstellt, dass bei  $U_E$ =Rechtecksignal das Oszilloskop ein schönes unverzerrtes Rechtecksignals wie in Abb. 17 anzeigt. Überschwingt das Signal, so ist  $C_T$  zu klein, ist das Rechteck an den vorderen Flankekn abgerundet, so ist  $C_T$  zu groß.

#### (b) Ersatzschaltung

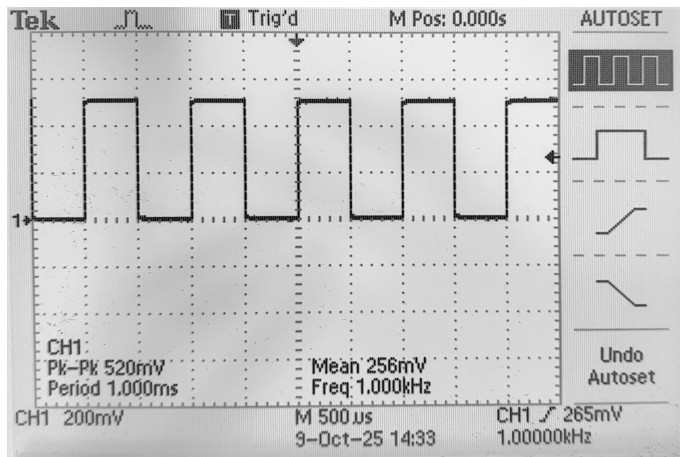


Abb. 17: Abgleich eines Tastkopfes am Oszilloskop mittels Testsignal

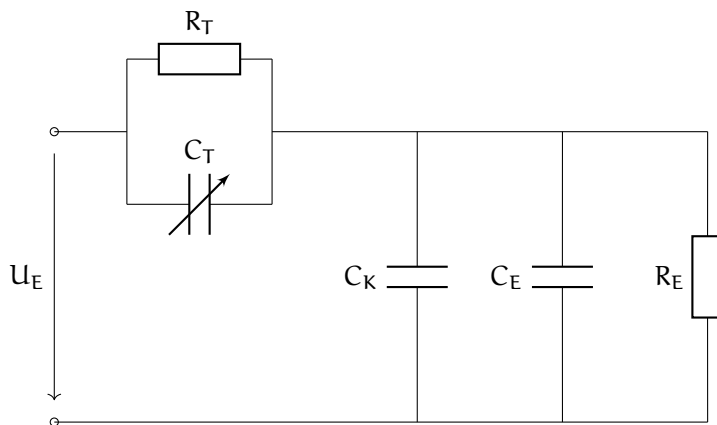


Abb. 18: Eingangsimpedanz des Oszilloskops bei AC-Kopplung

- (c) Berechnung der Eingangsimpedanz bei 1 MHz  
 Aus der Abgleichbedingung  $R_T C_T = R_E \tilde{C}_E$  kann man sich  $C_T$  berechnen mit  $\tilde{C}_E = C_E + C_K$ .

$$C_T = \frac{R_E}{R_T} (C_E + C_K) = \frac{1 \text{ M}\Omega}{9 \text{ M}\Omega} (20 \text{ pF} + 100 \text{ pF}) = 13.3 \text{ pF} \quad (11)$$

$$Z_{\text{ges}} = Z_T + \tilde{Z}_E = \frac{R_T}{1 + j\omega R_T C_T} + \frac{R_E}{1 + j\omega R_E (C_K + C_E)} = 17.67 \Omega - j13\,292.81 \Omega \quad (12)$$

$$|Z_{\text{ges}}| = 13\,292.82 \Omega \quad (13)$$

### 3.4.2 Erkenntnisse

Mit dem Tastkopfe (Gl. 13) ist  $|Z_{\text{ges}}|$  ca. 10-mal so groß wie ohne (Gl. 10). Dadurch ver-10-facht sich auch der Messbereich des Oszilloskops, was für große Signale notwendig ist. Allerdings verringert es auch die Empfindlichkeit was die Messung kleiner Signale ungenauer macht.



### 3.5 U-I-Kennlinien einer Silizium- und Zenerdiode

#### U-I-Kennlinien einer Silizium- und Zenerdiode

Es geht um die UI-Kennlinie von einer Silizium- und einer Zenerdiode. Gemessen wird diese mit der schaltung in Abbildung 19

- a: Dimensionieren der Messspannungen und Vorwiderstände
- b: UI-Kennlinie inklusive Spannungs- und Strommaßstab des Schirmbildes.
- c: Knick- und Zenerspannung
- d: Unterschied zwischen den beiden Kennlinien diskutieren.

#### 3.5.1 Verwendetes Material

Tabelle 13: Verwendetes Material

| Messgerät | Verwendung  | Anmerkungen                                       |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| TDS2014C  | Oszilloskop | $Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$ |

#### 3.5.2 Versuchsaufbau

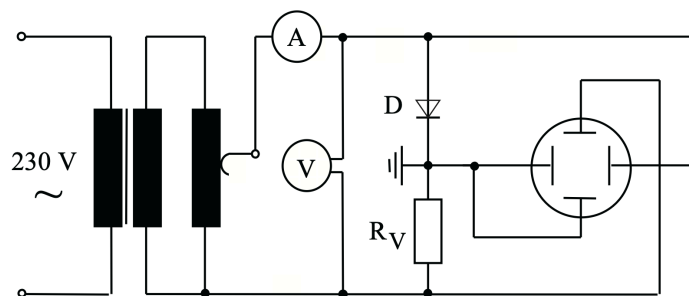


Abb. 19: Abgleich eines Tastkopfes am Oszilloskop mittels Testsignal

- (a) Dimensionierung  
Wir haben uns für  $U_{SS} = 5 \text{ V}$  entschieden und der Strom musste laut Tabelle A.6 auf Seite 146 in [1] maximal 100 mA sein. Wir entschieden uns dass 20 mA reichen und sind so auf  $R_V = 100 \Omega$  gekommen.

$$R_V = \frac{U_{SS}/2 - U_V}{I_{\max, \text{gewählt}}} = \frac{2.5 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{0.02 \text{ A}} = 90 \Omega \rightarrow R_V = 100 \Omega \quad (14)$$

- (b) UI-Kennlinien  
Die Masstäbe sind fuer beide Dioden gleich. Auf der X-Achse 1 V und auf der Y-Achse 10 mA pro Rastereinheit.

$$I_{RE} = \frac{U_{RE}}{R_V} = \frac{1 \text{ V}}{100 \Omega} = 10 \text{ mA} \quad (15)$$

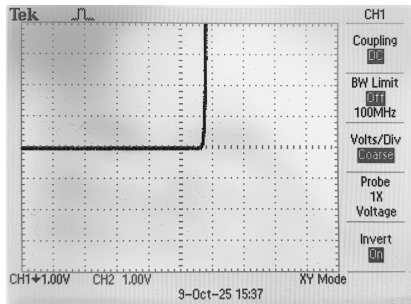


Abb. 20: UI-Kennlinie SI-Diode 1N4148

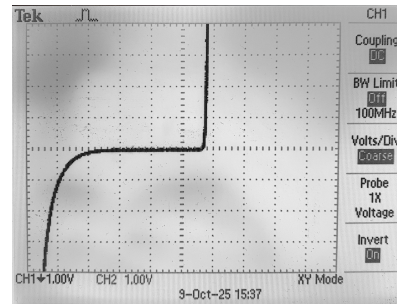


Abb. 21: UI-Kennlinie Zener-Diode

- (c) **Knick- und Zenerspannung**  
 Aus der Abbildung 20 kann man die Knickspannung der SI-Diode ablesen: 0.7 V. Für die Zener-Diode kann man aus Abbildung 21 die Knickspannung: 0.7 V und die Zenerspannung: 3.8 V ablesen.
- (d) **Unterschied der Kennlinien**  
 Beide Dioden haben die selbe Knickspannung (0.7 V). Das deutet darauf hin, dass auch die Zener-Diode aus Silizium ist. Die Zener-Diode ist so gebaut, dass sie eine Durchbruchsspannung (=Zenerspannung) innerhalb des erlaubten  $U_{max}$  hat, die Silizium-Diode geht höchst wahrscheinlich kaputt wenn man sie bis zu ihrer (viel höher liegenden) Durchbruchsspannung betreibt.

3.6 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste  
a:  
b:  
c:

3.6.1 Verwendetes Material

Tabelle 14: Verwendetes Material

| Messgerät | Verwendung | Anmerkungen |
|-----------|------------|-------------|
|           |            |             |

3.6.2 Versuchsaufbau

$$U_{pp}/2 = 2.5V \frac{2.5V}{16\Omega + R} < 0.5A$$

(16)

$$R = 100\Omega$$

(17)

$$I = \frac{2.5V}{16\Omega + 100\Omega} \approx 22mA$$

(18)

(b)

3.6.3 Erkenntnisse

Literatur

[1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).

[2] Elmar Schrüfer. Elektrische Messtechnik : Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen : mit 34 Beispielen. Plus.hanser-fachbuch.de. Hanser, 13., vollständig überarbeitete auflage edition, 2022.