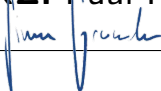
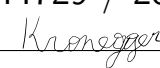


Protokoll zum Praktikum
Elektrische Messtechnik und Sensorik
WS 2025/2026

Übungstitel: Gleich- und Wechselstrommessbrücken _____
Übungsdatum: 30.10.2025 _____ Gruppe: 02 _____
Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / k12344729 / 289 _____
Unterschriften: _____  _____  

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Allgemeiner Teil: 13 / 15
- 0,5 P Struktur & Überschriften
- 0,5 P Einheiten e-5

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	2
2. Gleichstrommessbrücken	3
2.1 Abschätzung der Brückenwiderstände	3
2.2 Widerstandsbestimmung im Abgleichverfahren	5
2.3 Empfindlichkeit	9
2.4 Messung der Linearität beim Ausschlagverfahren	11
2.5 Temperaturmessung mit PT-100	13
3. Wechselstrommessbrücken	15
3.1 Messung an Kondensatoren	15
3.2 Messung an Spulen	18
3.3 Frequenzmessung	20
3.4 Störeinflüsse bei Wechselstrommessbrücken	22
Literatur	23

1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Vergleichsnummer
1	Multimeter	METEX M-4600	540-01 / 960026
3	Multimeter	Fluke 175	IEM T0369-00
4	Oszilloskop	TDS2014C	C051164
5	Labornetzteil	Hameg HM8001	Am Arbeitsplatz 02
6	Funktionsgenerator	Agilent 33250A	IEMT0602-00
7	Messbrücke	Messbrücke Nr. 4	MES0090-4
8	2x C-dekade	C-DIG-6	0901 0001, 2502 0005
9	R-dekade	R-DIG-6	3002 00040
10	R-dekade	RS-200	D2-07282586
11	RC-Blackbox	seriell	RC-2
12	RL-Blackbox	seriell	RL-2

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt.

2. Gleichstrommessbrücken

2.1 Abschätzung der Brückenwiderstände

2.1.1 Aufgabenstellung

Zum Abgleich einer Wheatstone-Brücke mit einem unbekannten Widerstand R_1 ist ein geeignetes Nullinstrument zu wählen. Zu finden ist der kleinste messbare Spannungsausgang des Messgerätes sowie der kleinste Widerstandsinkrement ΔR_4 des Abgleichwiderstands R_4 . Anschließend werden auf Basis der bestimmten Geräteparameter die Brückenwiderstände R_2 , R_3 und R_4 für die Widerstandsverhältnisse 1 : 2, 1 : 1 und 2 : 1 mittels Berechnungen abzuschätzen. Die Hilfsspannung U_H beträgt 3 V.

2.1.2 Verwendetes Material

Tabelle 2: Verwendetes Material

nicht eindeutig

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und R_2 , R_3	
M-4600	Nullinstrument (U_0)	Bezeichnung: NI
Fluke 175	Ohmmeter (R_1)	Abschätzung des DUT
RS-200	Abgleichwiderstand (R_4)	$\pm(1\% + 0.025\ \Omega)$

2.1.3 Versuchsaufbau

Es gilt, eine Wheatstone Abgleichbrücke wie in Abbildung 1 zu konfigurieren um den unbekannten Widerstand R_1 zu bestimmen.

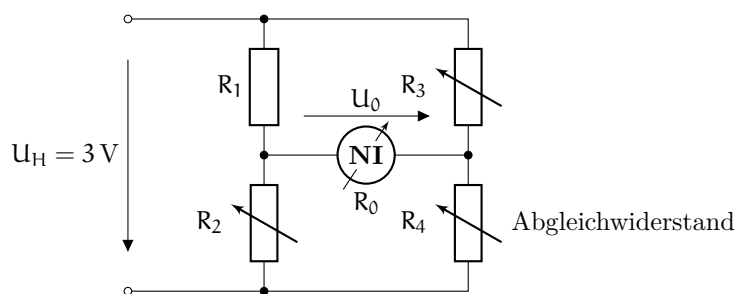


Abb. 1: Wheatstone-Abgleichbrücke

2.1.4 Geräteparameter des Nullinstruments

Für den Abgleich wurde der kleinste Messbereich des Multimeters M-4600 verwendet.

- Messbereich: 200 mV, Innenwiderstand: $R_0 = 10\ \text{M}\Omega$, Genauigkeit: $\pm(0.05\% + 3\ \text{digits})$

Die Genauigkeit des Nullinstruments bei der Messung in der Nähe von 0 V beträgt $\Delta U_0 = \pm(3 \text{ digits}) = \pm 30 \mu\text{V}$. Die Widerstandsdekade lässt sich in 1 Ω -Schritten verstellen, somit ist das kleinste messbare Widerstandsinkrement $\Delta R_4 = 1 \Omega$.

stimmt
nicht
2 nur
Überschrift

2.1.5 Abschätzung des Messobjekts

Mit einem Ohmmeter (Fluke 175) wurde der Widerstand des Messobjekts abgeschätzt. Dieser beträgt $R_1 \approx 3472 \text{ k}\Omega$. Die Genauigkeit in diesem Messbereich sind nach Datenblatt $\pm(0.9\% + 1 \text{ digit}) = \pm 32 \Omega$. Somit ergibt sich ein Widerstandsbereich von $R_1 = 3472(32) \Omega$.

ist richtig finde ich persönlich aber immer schwierig

2.1.6 Berechnungen

Zu finden ist nun der Wertebereich für den Abgleichwiderstand R_4 , sodass diese Genauigkeit erreicht werden kann. Dazu wird [1, Gl. 2.5, S. 41] der Brückenspannung einer Viertelbrücke mit kleiner Widerstandsänderung und hinreichend Großem R_0 herangezogen. Da R_1 und R_4 gegenüberliegen, lässt sich $\frac{\Delta R_1}{R_1}$ gegen $\frac{\Delta R_4}{R_4}$ ersetzen und das Vorzeichen tauschen.

$$U_0 \approx U_H \frac{\frac{\Delta R_4}{R_4}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)}$$

Für U_0 wird die kleinste messbare Spannungsänderung ΔU_0 eingesetzt. Im abgeglichenen Fall gilt $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = 1/r$. Umformen auf R_4 ergibt:

$$R_4 = \frac{U_H}{\Delta U_0} \frac{\Delta R_4}{(1+r)(1+1/r)} \quad (1)$$

Die restlichen Widerstände ergeben sich aus der Abgleichbedingung:

$$R_2 = R_1 \cdot r, \quad R_3 = R_4/r$$

Tabelle 3: Abschätzung der Brückenwiderstände

Widerstandsverhältnis $R_2 : R_1 = r$	R_1/Ω	R_2/Ω	R_3/Ω	R_4/Ω
0.5	3472(32)	1736(16)	44444	22222
1.0	3472(32)	3472(32)	25000	25000
2.0	3472(32)	6944(64)	11111	22222

2.1.7 Erkenntnisse

In Gleichung 1 ist ersichtlich, dass gilt $R_4 \propto \frac{\Delta R_4}{\Delta U_0}$ bzw. $\Delta U_0 \propto \frac{\Delta R_4}{R_4}$. Um eine kleinere Spannung aufzulösen, muss also der Abgleichwiderstand sehr groß gewählt werden, bzw. muss das Widerstandsinkrement sehr klein sein. Beide Größen sind jedoch durch die verwendeten Geräte limitiert.

2.2 Widerstandsbestimmung im Abgleichverfahren

2.2.1 Aufgabenstellung

9/9

Es sollen nun die abgeschätzten Widerstände aus Abschnitt 2.1 mit dem Abgleichverfahren genauer bestimmt werden und daraus der DUT-Widerstand R_1 berechnet werden. Es sollen je zwei Messungen für die Widerstandsverhältnisse 0.5, 1.0 und 2.0 durchgeführt werden. R_2 ist jeweils auf den am nächsten einstellbaren Wert zu setzen. R_3 soll erstens auf den nächsten einstellbaren Wert und zweitens auf den nächst kleineren einstellbaren Wert gesetzt werden. Im Anschluss sollen die Ergebnisse mit den Zuleitungswiderständen von jeweils 0.2Ω korrigiert und auf ein Vertrauensintervall von 95 % ausgewertet werden.

2.2.2 Verwendetes Material

Tabelle 4: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und R_2 , R_3	
HM8001	Hilfsspannung (U_H)	$U_H = 3 \text{ V}$
M-4600	Nullinstrument (U_0)	Bezeichnung: NI
RS-200	Abgleichwiderstand (R_4)	$\pm(1 \% + 0.025 \Omega)$
Widerstand	Device Under Test (R_1)	

2.2.3 Versuchsaufbau

Das Labornetzteil wird auf $U_H = 3 \text{ V}$ eingestellt. R_2 und R_3 werden als erstes grob nahe der Werte in Tabelle 3 eingestellt, danach wird R_4 so lange verändert bis das NI $\sim 0 \text{ V}$ anzeigt.

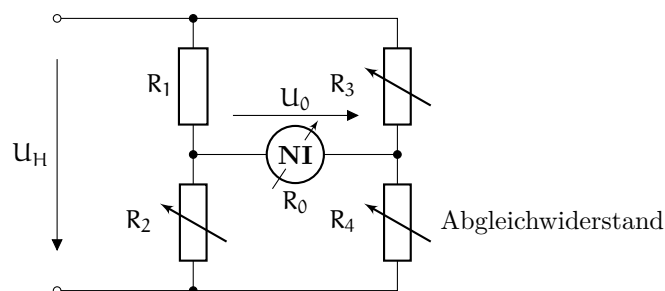


Abb. 2: Schaltung

2.2.4 Berechnungen

Sobald alle Brückenwiderstände ermittelt wurden, kann durch ^AAbgleichbedingung $R_1 R_4 = R_2 R_3$ der Widerstand R_1 berechnet werden.

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad \checkmark \quad (2)$$

2.2.5 Ergebnisse

Für die Widerstände wurden die jeweilige Toleranzen berücksichtigt: $R_2: \pm 1\%$, $R_3: \pm 1\%$, $R_4: \pm(1\% + 0.025\ \Omega)$. Für die Unsicherheiten der Widerstände wird eine Rechteckverteilung angenommen, somit gilt für die Unsicherheit jedes Widerstands $u(R_n) = \frac{a}{\sqrt{3}}$, $n = 1, 2, 3, 4$ wobei a die jeweiligen Toleranzgrenzen des Widerstands ist. Mittels Fehlerfortpflanzung [1, S. 14, Gl. 1.22] der Typ-B Unsicherheiten ergeben sich die in der Tabelle 5 dargestellten Werte.

besser: Messen
(war übrigens nicht gefragt)

Tabelle 5: Brückendaten

Nummer	$R_2 : R_1$	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_4 / Ω	R_1 / Ω
1	0.5	2200(22)	47000(470)	29690(297)	3482.7(60.3)
2	0.5	2200(22)	22000(220)	13870(139)	3489.5(60.4)
3	1.0	4700(47)	22000(220)	29680(297)	3483.8(60.3)
4	1.0	4700(47)	10000(100)	13510(135)	3478.9(60.3)
5	2.0	10000(100)	10000(100)	29050(291)	3442.3(59.6)
6	2.0	10000(100)	4700(47)	13600(136)	3455.9(59.9)

2.2.6 Auswertung

Zur Korrektur der Messwertes wird je Zuleitung zu Widerstand $0.2\ \Omega$ addiert. Man beachte, dass jeder Widerstand ~~zwei~~ Zuleitungen hat. Somit gilt für jeden Widerstand:

$$R_n \mapsto R_n + 2 \cdot 0.2\ \Omega, \quad n = 1, 2, 3, 4$$

in dem Fall immer nur eine

Eingesetzt in Gleichung 2 ergibt sich für den korrigierten Widerstand R_1 :

$$R_{1,\text{kor}} = \frac{(R_2 + 0.4)(R_3 + 0.4)}{R_4 + 0.4} - 0.4 \quad \checkmark \quad 2$$

Der Lesbarkeit in den folgenden Berechnungen halber wird $R_{1,\text{kor}}$ ebenfalls als R_1 bezeichnet.

Der Mittelwert $\bar{R}_1$ der Messreihe ist:

$$\bar{R}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{1,\text{nom},i} = 3472.2\ \Omega \quad \checkmark$$

Tabelle 6: Korrigierte Widerstandswerte

Nummer i	R_1 / Ω	$R_{1,nom} / \Omega$	$u(R_{1,i}) / \Omega$
1	3482.9(60.3)	3482.9	$60.3/\sqrt{3}$
2	3489.7(60.5)	3489.7	$60.5/\sqrt{3}$
3	3483.7(60.3)	3483.7	$60.3/\sqrt{3}$
4	3478.8(60.3)	3478.8	$60.3/\sqrt{3}$
5	3442.2(59.6)	3442.2	$59.6/\sqrt{3}$
6(= n)	3455.8(59.9)	3455.8	$59.9/\sqrt{3}$

Typ-B Unsicherheit: Es wird zunächst der Beitrag der Typ-B Unsicherheiten zur Unsicherheit des Mittelwertes berechnet. Mit der Fehlerfortpflanzung [1, S. 14, Gl. 1.22] und dem Mittelwert [1, S. 7 Gl. 1.1]) folgt:

$$\bar{R}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{1,i} \quad u_B^2(\bar{R}_1) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \bar{R}_1}{\partial R_{1,i}} \right)^2 u(R_{1,i})^2$$

Durch das partielle Ableiten und einsetzen von $\bar{R}_1$ ergibt sich:

$$\frac{\partial \bar{R}_1}{\partial R_{1,i}} = \frac{1}{n} \Rightarrow u_B(\bar{R}_1) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n u(R_{1,i})^2}{n^2}} = 14.18 \Omega$$

Typ-A Unsicherheit: Anschließend erfolgt die statistische Auswertung der Messreihe mit der Berechnung der Varianz s^2 und der Standardabweichung s [1, S. 7, Gl. 1.3]:

$$s(R_{1,i})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_{1,i} - \bar{R}_1)^2 = 353.84 \Omega^2 \Rightarrow s(R_{1,i}) = 18.81 \Omega$$

und schließlich der Abweichung des Mittelwertes [2, S. 38, Gl. 1.59].

$$u_A(\bar{R}_1) = \frac{s(R_{1,i})}{\sqrt{n}} = 7.68 \Omega$$

Mit der Erfassung einer endlichen Anzahl an Messwerten wird die t-Verteilung verwendet, um die zufällige Messunsicherheit zu bestimmen [1, S. 9, Gl. 1.13]. Der Ablesewert aus [1, S. 10, Tab. 1.1] für das 95%-Konfidenzintervall mit $n = 6$ Messwerten ist $t_0 = 2.57$.

$$u_{A,95\%}(\bar{R}_1) = t_0 \cdot u_A(\bar{R}_1) = 19.73 \Omega$$

Typ-A + Typ-B Unsicherheit: Die Gesamtsicherheit ergibt sich wieder durch Kombination der beiden Unsicherheiten [1, S. 14, Gl. 1.22]:

$$U(\bar{R}_1) = \sqrt{u_{A,95\%}^2 + u_B^2} = 24.30 \Omega$$

Gemeinsam mit dem Mittelwert $\bar{R}_1 = 3472.2 \Omega$ befindet sich der Widerstand R_1 zu 95 % im Intervall $[3447.90, 3496.50] \Omega$.

2.2.7 Erkenntnisse

Zunächst fällt auf, dass die Korrektur der Zuleitungswiderstände nur einen sehr geringen Einfluss auf den gemessenen Widerstand R_1 hat. Würde man nur die statistische Abweichung der Einzelmesswerte betrachten so wäre die Unsicherheit wesentlich kleiner mit $U(\bar{R}_1) = u_{A,95\%}(\bar{R}_1) = 19.73 \Omega$. Man könnte daher die Unsicherheit reduzieren, indem man präzisere Brückenwiderstände verwendet.

✓
Mach
das
doch!

2.3 Empfindlichkeit

9/10

2.3.1 Aufgabenstellung

Dem Messobjekt R_1 in der abgeglichenen Brücke wurde ein Widerstandsinkrement ΔR_1 hinzugefügt. Für jede Brückenkonfiguration in den Messungen 1, 3 und 5 aus Tabelle 6 soll einmal die Empfindlichkeit über die Brückenwiderstände und einmal über den Ausschlag von U_0 am Ausschlaginstrument ermittelt werden.

2.3.2 Verwendetes Material

Tabelle 7: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und R_2, R_3	<i>Messen!</i>
HM8001	Hilfsspannung (U_H)	$U_H = 3\text{ V}$
M-4600	Ausschlaginstrument (U_0)	Bezeichnung: AI
RS-200	Abgleichwiderstand (R_4)	Tol. $\pm(1\% + 0.025\ \Omega)$
Widerstand	Device Under Test (R_1)	$R_1 \approx 3472\ \Omega$
Widerstand	Device Under Test (ΔR_1)	$\Delta R_1 = 10.1\ \Omega$

2.3.3 Versuchsaufbau

Das Labornetzteil wird auf 3 V eingestellt. Die Brücke wird anschließend ohne ΔR_1 mit R_4 abgeglichen.

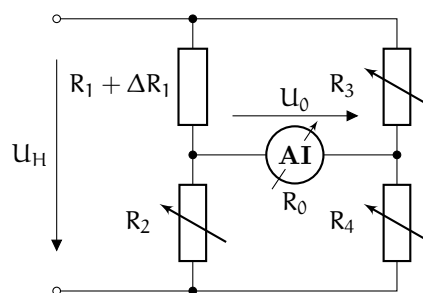


Abb. 3: Messschaltung

2.3.4 Messung von U_0

Zur Berechnung der Empfindlichkeit wird [1, S. 42, Gl. 2.6] herangezogen. Die Partielle Ableitung wird für die kleinste Spannungsänderung und die relative Widerstandsänderung angenähert:

$$E = \frac{\partial U_0}{\partial \Delta R_1 / R_1} \approx \frac{U_0}{\Delta R_1 / R_1} \quad (3)$$

Die absolute und relative kleinste erfassbare Widerstandsänderung berechnet sich wieder mit der Auflösung des Anzeigeelements nahe Null $\Delta U_0 = 30 \mu V$.

$$\Delta R_{1,min} = \Delta R_1 \frac{\Delta U_0}{U_0} \quad (4)$$

$$\frac{\Delta R_{1,min}}{R_1} = \frac{\Delta R_1}{R_1} \frac{\Delta U_0}{U_0} \quad (5)$$

Es wird für jede Brückenkonfiguration U_0 gemessen und anschließend die Werte in Gleichung 3, 4 und 5 eingesetzt und in Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8: Empfindlichkeit durch Messung von U_0

Messung	U_0 / mV	E / V	$\Delta R_{1,min}$ / Ω	$\frac{\Delta R_{1,min}}{R_1}$
1	-2.20	-0.759	-0.138	-3.955e-05
3	-2.50	-0.862	-0.121	-3.479e-05
5	-1.60	-0.545	-0.189	-5.500e-05

2.3.5 Berechnung mit den Brückendaten

Für eine Wheatstone Ausschlagbrücke wie in Abbildung 3 mit geringer Widerstandsänderung gilt – wenn das AI einen hinreichend großen Innenwiderstand aufweist – eine Vereinfachung von [1, S. 42, Gl. 2.7]:

$$E \approx \frac{-U_H}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)}$$

Wieder werden die Werte aus den Daten von Tabelle 6 eingesetzt und folgende Werte erhalten:

Tabelle 9: Empfindlichkeit durch Berechnung aus den Brückendaten

Messung	E / V	$\Delta R_{1,min}$ / Ω	$\frac{\Delta R_{1,min}}{R_1}$
1	-0.7118	-0.1468	-4.215e-05
3	-0.7334	-0.1425	-4.090e-05
5	-0.5715	-0.1807	-5.249e-05

2.3.6 Erkenntnisse

Zu Erkennen ist, dass die Empfindlichkeit der Brücke beim Widerstandsverhältnis von 1:1 am höchsten ist. Beim Vergleich der beiden Tabellen kann man erkennen, dass die berechneten Werte bereits sehr ähnlich zu den gemessenen sind. Abweichungen können dadurch entstehen, dass die gemessenen Werte unabhängig von der Brückenspannung (und dessen Schwankungen) U_H sind, die Berechneten jedoch schon.

→ dann Messen

2.4 Messung der Linearität beim Ausschlagverfahren

2.4.1 Aufgabenstellung

40/11

Hier soll der nichtlineare Ausschlag am Anzeiginstrument (AI) bei großen Widerstandsänderungen beobachtet werden. Hierzu werden zunächst die Brückenwiderstände R_2 , R_3 und R_4 auf $1\text{ k}\Omega$ eingestellt und die Brücke anschließend am Steckplatz R_1 mit einer Widerstandsdekade Abgeglichen. Für die Messung wird $R'_2 = R_2 + \Delta R$ auf alle Werte zwischen $100\text{ }\Omega$ und $10\text{ k}\Omega$ durchgeschaltet. Anschließend wird die Ausschlagspannung U_0 gemessen und mit der Berechnung von $U_0 = f(\Delta R)$ verglichen.

✓ + tangentialer Steigung

2.4.2 Verwendetes Material

Tabelle 10: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und R_2 , R_3 , R_4	$R_2 = R_3 = R_4 = 1\text{ k}\Omega$
HM8001	Hilfsspannung (U_H)	$U_H = 3\text{ V}$
M-4600	Ausschlaginstrument (U_0)	Bezeichnung: AI
RS-200	Abgleichwiderstand (R_1)	$\pm(1\text{ \%} + 0.025\text{ }\Omega)$

2.4.3 Versuchsaufbau

Das Labornetzteil wurde auf $U_H = 3\text{ V}$ eingestellt. Beim Abgleichen der Brücke ergab sich ein Widerstand von $R_1 = 1002\text{ }\Omega$. Da dieser Wert sehr nahe an $1\text{ k}\Omega$ liegt, wird in den rechnungen $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ gesetzt.

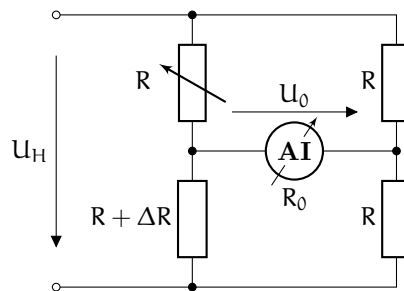


Abb. 4: Schaltung

2.4.4 Berechnungen

Zur Berechnung von $U_0 = f(R'_2)$ wird [1, S. 41, Gl. 2.3] herangezogen. Da das Messgerät wieder einen hinreichend großen Innenwiderstand aufweist, kann der Term im Nenner vernachlässigt werden.

$$U_0 = U_H \frac{R'_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R'_2)(R_3 + R_4) + \frac{1}{R_0}(\dots)}$$

Mit der Substitution $R'_2 = R_2 + \Delta R$ und $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, vereinfacht sich die Gleichung:

$$U_0(\Delta R) = U_H \frac{(R + \Delta R)R - R^2}{(2R + \Delta R)2R} = \frac{U_H}{2} \frac{\Delta R}{2R + \Delta R} \quad \checkmark \quad (6)$$

Um nun die Tangente im Abgleichfall zu bestimmen, bildet man die Ableitung an der Stelle $\Delta R = 0 \Omega$:

$$\left. \frac{dU_0}{d\Delta R} \right|_{\Delta R=0} = \frac{U_H}{2} \left(\frac{1}{2R + \Delta R} - \frac{\Delta R}{(2R + \Delta R)^2} \right) \bigg|_{\Delta R=0} = \frac{U_H}{4R} = 750 \mu V \Omega^{-1}$$

Die Geradengleichung für die Tangente als Funktion von R'_2 mit $\Delta R = R'_2 - 1000 \Omega$ ist somit:

$$g(R'_2) = 750 \mu V \Omega^{-1} \cdot (R'_2 - 1000 \Omega)$$

2.4.5 Messergebnisse

Vormals „Ergebnisse“

Die mit Gleichung 6 Berechneten und gemessenen Werte sind in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Messergebnisse der Ausschlagspannung

R'_2 / Ω	$\Delta R / \Omega$	$U_{0, \text{meas}} / V$	$U_0 = f(R_2) / V$
100	-900	-1.200	-1.227
220	-780	-0.937	-0.959
470	-530	-0.529	-0.541
1000	0	0.000	0.000
2200	1200	0.552	0.562
4700	3700	0.956	0.974
10000	9000	1.207	1.227

Ein Plot zeigt das nichtlineare Verhalten der Funktion $U_0(R'_2)$ mit $R'_2 = \Delta R - 1000 \Omega$. Weiters ist hier auch die Tangente eingezeichnet, mit welcher der Ausschlag nahe dem Abgleichpunkt linear angenähert werden kann.

2.4.6 Erkenntnisse

Man stellt fest, dass die Tangente der Empfindlichkeit der Abgleichbrücke entspricht. Man kann erkennen dass die Messpunkte in Abbildung 5 sehr nahe am theoretischen Funktionsgraphen liegen, wodurch die Messergebnisse bestätigt werden.

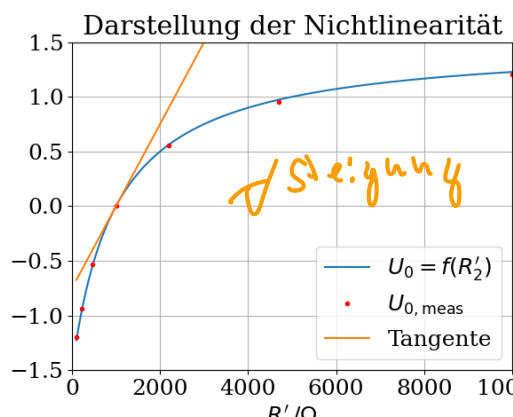


Abb. 5: Darstellung der Nichtlinearität für große Widerstandsänderungen

Wie kann die Tan. interpretiert werden?

2.5 Temperaturmessung mit PT-100

10/10

2.5.1 Aufgabenstellung

Eine Wheatstone Brücke soll so dimensioniert werden, dass mit einem PT-100 Metall-Widerstandsthermometer die Raumtemperatur gemessen werden kann. Die Brücke soll bei einer Temperatur von 0°C die Abgleichbedingung erfüllen und dort auch das empfindlichste Widerstandsverhältnis R_1/R_2 aufweisen. Mittels der Hilfsspannung U_H soll eingestellt werden, dass bei einer Temperatur von 100°C die Brückenspannung $U_0 = 50\text{ mV}$ beträgt. Dabei muss beachtet werden, dass über den PT-100 nicht mehr als 4 mA fließen, um Eigenerwärmung zu vermeiden.

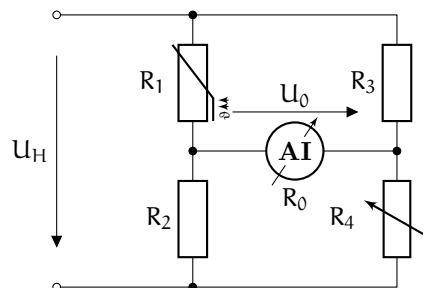
2.5.2 Verwendetes Material

Tabelle 12: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und R_2 , R_3 , R_4	$R_2 = 100\ \Omega$, $R_3 = R_4 = 120\ \Omega$
HM8001	Hilfsspannung (U_H)	
M-4600	Nullinstrument (U_0)	Bezeichnung: NI
PT-100 Simulator	Zur Dimensionierung (R_1)	Modul auf der Messbrücke
PT-100	Temperatursensor (R_1)	

2.5.3 Versuchsaufbau

Zuerst wird der PT-100 Simulator mit dem Steckplatz R_1 verbunden. An diesem lassen sich Widerstandswerte eines PT-100 zu diskreten Temperaturen zwischen 0°C und 100°C einstellen. Nach der Dimensionierung in Abschnitt 2.5.4 der Brücke kann der PT-100 eingesteckt werden, um die Temperatur zu messen.

Abb. 6: ~~Messschaltung~~

2.5.4 Dimensionierung

Bei 0°C weist der PT-100 Simulator $100\ \Omega$ auf. Mit R_4 im Bereich $120\ \Omega$ lassen sich aus der Abgleichbedingung die Widerstände R_2 und R_3 geeignet wählen.

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 = 100\ \Omega \cdot 120\ \Omega \implies R_2 = 100\ \Omega, R_3 = 120\ \Omega$$

Mit dieser Wahl gilt $R_1 : R_2 = 1 : 1$ für maximale Empfindlichkeit. Nun kann eine geeignete Hilfsspannung eingestellt werden. Der Querstrom im zweig des PT-100 ist

$$I_{R_1} = \frac{U_H}{R_1 + R_2} < 4\ \text{mA} \implies U_H < 4\ \text{mA} \cdot 200\ \Omega = 0.8\ \text{V}$$

Beim ermitteln der zweiten Randbedingung, dass $T = 100^\circ\text{C} \mapsto U_0 = -50\ \text{mV}$ wurde bei $U_H = 0.8\ \text{V}$ bereits $-58.21\ \text{mV}$ festgestellt und beschlossen mit diesem Wert fortzufahren. Die Auswirkung dieser Abweichung der Anforderungen werden im Anschluss diskutiert.

2.5.5 Messung

Mit der dimensionierten Brücke wird nun der PT-100 eingesteckt und eine Spannung von $U_{0,RT} = -16.76\ \text{mV}$ festgestellt.

2.5.6 Auswertung

Mit der Gleichung [1, S. 41, Gl. 2.5] für die Brückenspannung

$$U_0 \approx U_H \frac{-\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)} \quad (7)$$

lässt sich auf den tatsächlichen Widerstandswert des PT-100 bei dieser Temperatur zurückschließen. Umformen auf ΔR_1

$$\Delta R_1 = -\frac{U_{0,RT}}{U_H} (R_1 + R_2) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) = 8.38\ \Omega$$

Mit der linearen Taylorapproximation für Temperaturwiderstände [1, S. 17, Gl. 1.24] kann dann die Temperatur berechnet werden. Für den PT-100 beträgt der Temperaturkoeffizient erster Ordnung $\alpha = 3.85 \times 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$.

$$\Delta R_1(\theta) + R_1 = R_1(1 + \alpha\theta) \implies \theta = \frac{1}{\alpha} \frac{\Delta R_1}{R_1} = 21.77^\circ\text{C}$$

Ein Referenzthermometer liefert einen Anzeigewert von ca. 21°C .

2.5.7 Erkenntnisse

Die berechnete Temperatur liegt sehr nahe an dem gemessenen Wert. Die Entscheidung U_H auf $0.8\ \text{V}$ zu lassen, hatte keine negativen Auswirkungen auf das Ergebnis, da sich für eine größere Hilfsspannung U_0 proportional erhöht (siehe Gleichung 7) und daher das Verhältnis gleich bleibt.

3. Wechselstrommessbrücken 9.5/11

3.1 Messung an Kondensatoren

3.1.1 Aufgabenstellung

Mit einer Wien-Brücke sollen der Widerstands- und Kapazitätswert eines vom Übungsleiter vorgegebenen RC-Gliedes sowie der Verlustfaktor bestimmt werden. Dabei ist die Abgleichbedingung für eine RC-Parallelschaltung herzuleiten und ein Oszilloskop als Nullindikator zu verwenden. Zusätzlich ist anhand eines Zeigerdiagramms zu prüfen, ob durch Verlagerung des Abgleichwiderstands vom Brückenweig 2 in den Brückenweig 3 ein vereinfachter Abgleich möglich ist.

3.1.2 Verwendetes Material

Tabelle 13: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und (R_3, R_4)	$R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$
RC-Blackbox	Messobjekt ($C_1 + R_1$)	Seriell, da kein paralleler frei war (mit Übungsleiter abgesprochen) + Nummer
C-dekade	Abgleich Kondensator (C_2)	
RS-200	Abgleichwiderstand (R_2)	$\pm(1\% + 0.025 \Omega)$
Funktionsgenerator	Hilfsspannung (U_H)	$V_{PP} = 10 \text{ V}$
Oszilloskop	Nullinstrument (U_0)	Bezeichnung: NI

3.1.3 Versuchsaufbau

Der Funktionsgenerator wird auf $V_{PP} = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$ gestellt. Danach wird abgeglichen indem R_2 und C_2 angepasst werden. Wobei die am Oszilloskop gemessene Amplitude und Phase möglichst nahe 0 sein soll. Für die Widerstände $R_3 = R_4$ wurde $1 \text{ k}\Omega$ gewählt um die weitere Berechnung zu vereinfachen (Gl. 12).

3.1.4 Herleitung Abgleichbedingung

Für die Wechselstrommessbrücke Gilt, dass Betrag und Phase Übereinstimmen müssen:

$$\underline{Z_1} \underline{Z_4} = \underline{Z_2} \underline{Z_3} \quad (8)$$

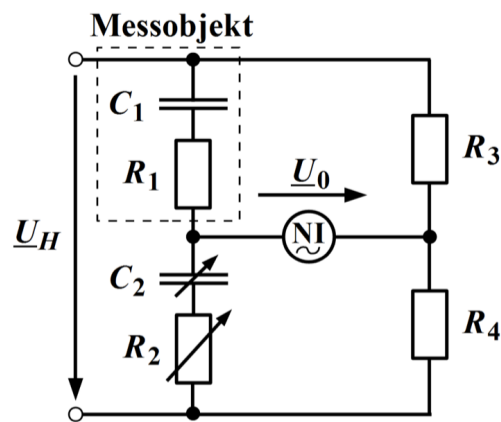


Abb. 7: Messschaltung der Wien-Brücke

Für unsere Schaltung:

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) R_4 = \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right) R_3 \quad (9)$$

$$R_1 R_4 - j \frac{R_4}{\omega C_1} = R_2 R_3 - j \frac{R_3}{\omega C_2} \quad (10)$$

Mit Aufspalten in Imaginär- und Realteil:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}, \quad C_1 = C_2 \frac{R_4}{R_3} \quad (11)$$

Da $R_3 = R_4$ gewählt wurde vereinfacht sich das weiter

$$R_1 = R_2, \quad C_1 = C_2 \quad (12)$$

Der Verlustfaktor berechnet sich aus *woher*

$$\tan \delta = \frac{\Re(Z_1)}{\Im(Z_1)} \quad (13)$$

Für das RC-Glied gilt also folgendes

$$\tan \delta = \omega C_1 R_1 = \omega C_2 R_2 \quad (14)$$

3.1.5 Abgleich mit Oszilloskop

Nach Abgleich war $U_{0,pp}$ nur noch 48 mV bei $U_{H,pp} = 3.2$ V (Abb. 8). Die dafür gewählten Bauteilwerte lauten

$$C_2 = 96 \text{ nF}, \quad R_2 = 280 \, \Omega \quad (15)$$

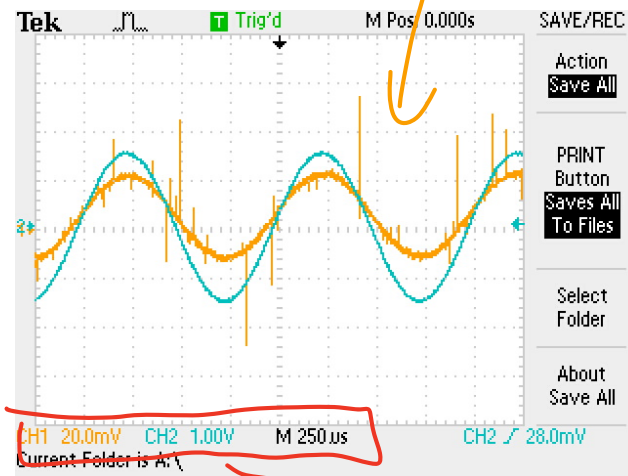


Abb. 8: Abgeglichene Brückenspannung
CH1=U₀, CH2=U_H

3.1.6 Berechnung

Nach Gleichung 12 und 14 errechnet sich

$$R_1 = 280 \, \Omega \quad \checkmark \quad (16)$$

$$C_1 = 96 \, \text{nF} \quad (17)$$

$$\tan \delta = \omega C_1 R_1 = 2\pi \cdot 1 \, \text{kHz} \cdot 96 \, \text{nF} \cdot 280 \, \Omega = 0.17 \quad (18)$$

$$\delta = 0.17 \, \text{rad} = 9.74^\circ \quad \checkmark \quad (19)$$

$$RC_2: 100 \, \text{nF} \text{ \& } 270 \, \Omega$$

3.1.7 Verlagerung von R₂ (Zweig 2 zu Zweig 3)

Die Verlagerung des Abgleichwiderstands R₂ aus Zweig 2 nach Zweig 3 führt über

$$Z_1 Z_4|_{\mathfrak{R}} = Z_2 Z_3|_{\mathfrak{R}} \quad (20)$$

zu $R_1 \cdot R_4 = 0$. Das kann nur stimmen, wenn $R_1 = 0$, das RC-Glied also rein Kapazitiv ist, oder $R_4 = 0$. Dann handelt es sich aber über keine Abgleichbrücke mehr. Da weder R₁ noch R₄ 0 ist, lässt sich die Brücke nicht abgleichen.

Zeigerdiagramm Die Zeigerdiagramme (Abbildung 9) zeigen entsprechend: im Originalfall decken sich U_{R3} und U_{R4} (U₀ ≈ 0), nach Verlagerung besteht eine deutliche Differenz (U₀ ≠ 0). Fazit: Ein vereinfachter Abgleich durch Verlagerung von R₂ in Zweig 3 ist nicht möglich

3.1.8 Erkenntnisse

Zu erkennen ist, dass bei (R₃ = R₄) der Abgleich entkoppelt ist (R₁ = R₂, C₁ = C₂) und die berechneten Werte (R₁ = 280 Ω), (C₁ = 96 nF) die Messung gut treffen; kleine Abweichungen erklären sich durch Bauteiltoleranzen, Leitungsparasiten und die Annahme

$$\downarrow \quad (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}) R_4 = (\frac{1}{j\omega C_2} + R_2) R_3$$

$$\arg(Z_1 Z_4) = \arg(Z_2 Z_3):$$


$$\arg(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}) = \arg(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}) \Rightarrow \text{Phase unabhängig von } R_3$$

$\Rightarrow$ einfacherer
Abgleich

$$|Z_1 Z_4| = |Z_2 Z_3|:$$

$$R_4 \sqrt{R_1^2 + (\omega^2 C_1^2)^{-1}} = R_3 \sqrt{R_2^2 + (\omega^2 C_2^2)^{-1}}$$

$\swarrow$ Phase
einstellen
dann
Betrag

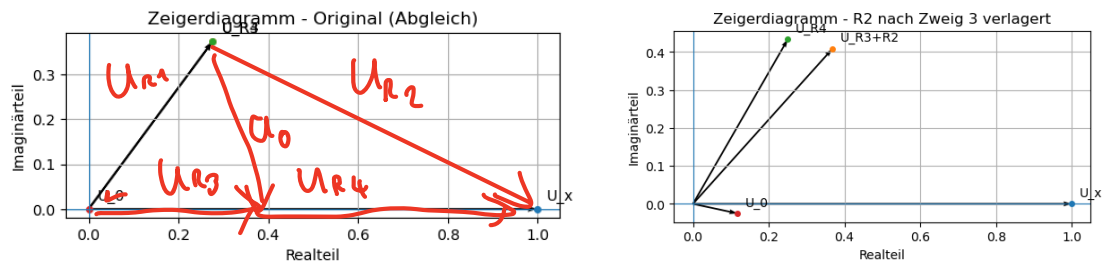

→ abgeglichen

Abb. 9: Zeigerdiagramm

$$u_{R1} = u_{R3} \quad u_{R2} = u_{R4}$$

idealer Verhältnisse in der Rechnung. Aus ($\tan \delta = \omega C_1 R_1 \approx 0,17 < 1$) folgt ein überwiegend kapazitiver Charakter ($|X_C| \gg R_1$). Die Zeigerdiagramme zeigen: im Originalfall ($U_0 \approx 0$); nach Verlagerung von (R_2) in Zweig 3 bleibt eine komplexe Restdifferenz bestehen ($U_0 \neq 0$). Ein vereinfachter Abgleich ist damit nicht möglich. Weiteres ist ein exakter Abgleich nicht möglich wegen Quantisierungsfehler durch die nicht stufenlos einstellbaren R- C-Dekaden. Auch Ungenauigkeiten beim ablesen vom Oszilloskop spielen eine Rolle.

3.2 Messung an Spulen

3.2.1 Aufgabenstellung

6.5/7

In diesem Versuchsteil soll mit Hilfe einer Maxwell-Wien-Brücke die Induktivität und der Wirkwiderstand einer vom Übungsleiter bereitgestellten RL-Schaltung bestimmt werden. (Der Abgleich der Brücke erfolgt, bis am Nullindikator kein Spannungsausschlag mehr erkennbar ist, wodurch sich die unbekannten Parameter der Spule berechnen lassen.)

3.2.2 Verwendetes Material

Tabelle 14: ~~Verwendetes Material~~

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und (R_2, R_3)	$R_2 = R_3 = 220 \Omega$
RL-Blackbox	Messobjekt ($L_1 + R_1$)	Numer
C-Dekade	Abgleich Kondensator (C_4)	
RS-200	Abgleichwiderstand (R_4)	$\pm(1\% + 0.025 \Omega)$
Funktionsgenerator	Hilfsspannung (U_H)	$U_{PP} = 10V$
Oszilloskop	Nullinstrument (U_0)	Bezeichnung: NI

3.2.3 Versuchsaufbau

Eine Induktivität und ein Widerstand ($L_1 + R_1$) sind mithilfe der Maxwell-Wien-Brücke (Abbildung 10) zu bestimmen. Dafür muss $C_4 \parallel R_4$ so lange angepasst werden, bis U_0 sehr nahe 0 ist. Folgende Werte wurden gewählt: $R_2 = R_3 = 220 \Omega$, $f = 1\text{kHz}$, $V_{PP} = 10V$.

Warum?

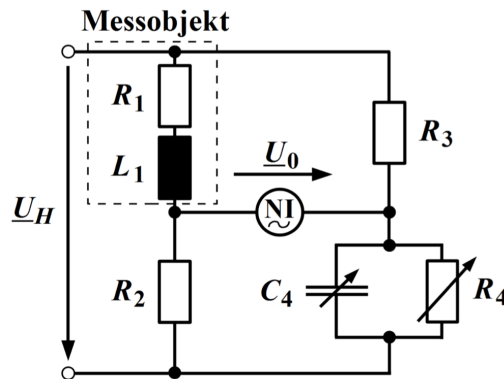


Abb. 10: Maxwell-Wien-Brücke

3.2.4 Herleitung der Abgleichsbedingungen

Mit Gleichung 8 folgt für diese Brücke

$$(R_1 + j\omega L_1) \frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4} = R_2 R_3 \quad \checkmark \quad (21)$$

$$R_1 R_4 + j\omega R_4 L_1 = R_2 R_3 + j\omega R_2 R_3 R_4 C_4 \quad \checkmark \quad (22)$$

Mit auflösen nach Real- und Imaginärteil ergeben sich Gleichungen für L_1 und R_1

$$L_1 = R_2 R_3 C_4 \quad \checkmark \quad (23)$$

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad (24)$$

3.2.5 Abgleich mit Oszilloskop

Nach Abgleich war $U_{0,pp}$ nur noch 140 mV bei $U_{H,pp} = 3$ V (Abb. 11). Die dafür gewählten Bauteilwerte lauten

$$R_4 = 321 \, \Omega, \quad C_4 = 0.97 \, \mu\text{F} \quad \checkmark \quad (25)$$

Über Gleichung 23 und 24 errechnen sich die Werte von L_1 und R_1 .

$$L_1 = 220 \, \Omega \cdot 220 \, \Omega \cdot 0.97 \, \mu\text{F} = 46.95 \, \text{mH} \quad (26)$$

$$R_1 = \frac{220 \, \Omega \cdot 220 \, \Omega}{321 \, \Omega} = 151 \, \Omega \quad (27)$$

$$R_{L2}: 153 \, \Omega \quad 47 \, \text{mH} \quad \text{Super!!!} \quad (28)$$

3.2.6 Erkenntnis

Ein exakter Abgleich ($U_0 = 0$) ist praktisch nicht erreichbar. Zum einen begrenzt die endliche Schrittweite der R- und C-Dekaden (Quantisierung) die Einstellgenauigkeit, als auch andere Störeinflüsse wie das magnetische Feld (siehe 3.4) und Ungenauigkeiten beim Ablesen vom Bildschirm des Oszilloskops.

⚡

⚡ Bezug auf die Ergebnisse

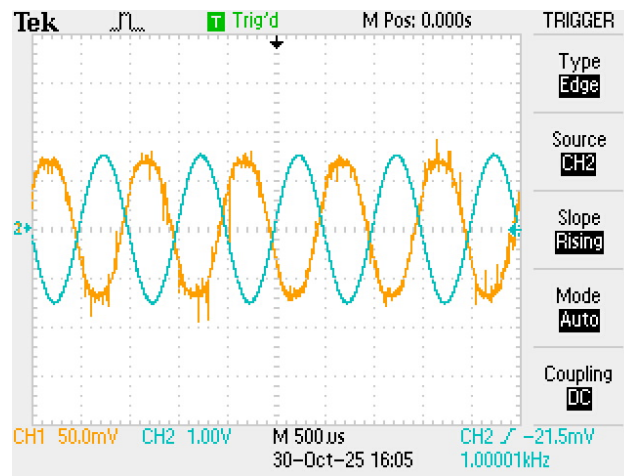


Abb. 11: Abgeglichene Brückenspannung
CH1= U_0 , CH2= U_H

3.3 Frequenzmessung

3.3.1 Aufgabenstellung

Mit einer Wien Robinson Brücke sollen zwei verschiedene Frequenzen gemessen werden. Dabei werden $f_1 = 1 \text{ kHz}$ und $f_2 = 5 \text{ kHz}$ gewählt. Mit dem Oszilloskop müssen die Frequenzen nachgeprüft werden.

3.3.2 Verwendetes Material

Tabelle 15: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messbrücke Nr. 4	Brücke und (R_3 , R_4)	$R_3 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$
2x C-dekade	Abgleich Kondensator (C)	$C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
RS-200	Abgleichwiderstand (R_1)	$\pm(1\% + 0.025 \text{ }\Omega)$
R-DIG-6	Abgleichwiderstand (R_2)	$\pm(1\% + 0.025 \text{ }\Omega)$
Funktionsgenerator	Hilfsspannung (U_H)	$V_{PP} = 10 \text{ V}$
Oszilloskop	Nullinstrument (U_0)	Bezeichnung: NI

3.3.3 Versuchsaufbau

Die Frequenz ist mit der Frequenzbrücke von Wien-Robinson (Abb. 12) zu bestimmen. Wobei $R_3 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ (Gl. 32) und $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ fixiert wurde.

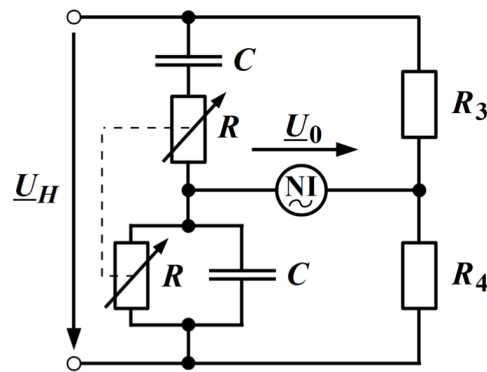


Abb. 12: Frequenzbrücke nach Wien-Robinson

3.3.4 Herleitung Abgleichbedingung

Mit Gleichung 8 folgt für diese Brücke

$$\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right) R_4 = \frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} R_3 \quad (29)$$

$$R^2 R_4 - \frac{R_4}{\omega^2 C^2} - j \frac{2RR_4}{\omega C} = -j \frac{RR_3}{\omega C} \quad (30)$$

Mit auflösen nach Real- und Imaginärteil ergibt sich die Gleichungen für ω , bzw. f

$$\omega = \frac{1}{RC}, \quad f = \frac{1}{2\pi RC} \quad (31)$$

und die Nebenbedingung

$$R_3 = 2R_4 \quad (32)$$

3.3.5 Abgleich mit Oszilloskop

Für $f_1 = 1 \text{ kHz}$ wurde U_0 mit $R = 1590 \Omega$ am besten minimiert. Daraus errechnet sich $f_{1,\text{mess}}$ mit Gleichung 31

$$f_{1,\text{mess}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1590 \Omega \cdot 0.1 \mu\text{F}} = 1000.97 \text{ Hz} \quad (33)$$

Für $f_2 = 5 \text{ kHz}$, $R = 318 \Omega$:


$$f_{2,\text{mess}} = \frac{1}{2\pi \cdot 318 \Omega \cdot 0.1 \mu\text{F}} = 5004.87 \text{ Hz} \quad (34)$$

Super!

3.3.6 Erkenntnisse

Die Messungen stimmen gut mit den wahren Frequenzen überein. Das ist überraschend, da aufgrund der beschränkten Einstellbarkeit der Potentiometer fuer $R_3 = 22 \text{ k}\Omega$ und $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ deren Verhältnis 2.2 : 1 statt 2 : 1 ist. Das deutet darauf hin das ein genauer Abgleich nicht möglich sein sollte.

Verhältnis spielt keine Rolle. Rechne mal die Phasenbedingung aus.

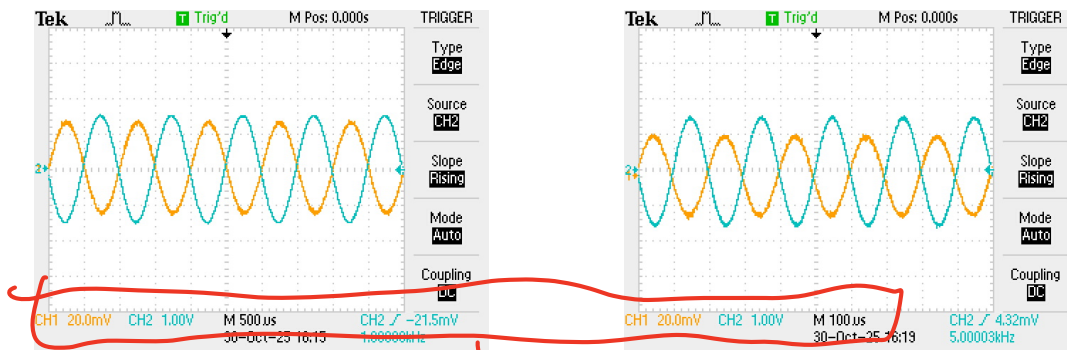Abb. 13: $f_1 = 1 \text{ kHz}$ Abb. 14: $f_2 = 5 \text{ kHz}$ Abb. 15: Abgeglichene Brückenspannung
CH1= U_0 , CH2= U_H

3.4 Störeinflüsse bei Wechselstrommessbrücken

5.5 ✓

war die Aufgabe ist leider nicht ganz klar

3.4.1 Aufgabenstellung

Es sind die Fehlerquellen der Wechselstrommessbrücken zu diskutieren. Und Unterdrückungen dieser anzugeben.

HDC

3.4.2 Störeinflüsse

Generell sind Wechselstrombrücken empfindlich gegenüber externen Feldern sowie der Qualität der Speisespannung. Im Folgenden werden die wichtigsten Einflüsse samt konkreter Maßnahmen kurz zusammengefasst.

Magnetische Felder Zeitlich veränderliche magnetische Felder induzieren Schleifen-spannungen [1, S. 49, Gl. 2.24]

$$u_{\text{ind}} \propto A \frac{dB}{dt}$$

und verschieben den Brückenabgleich. *Maßnahmen:* kleine Schleifenflächen, verdrehte/bifilare Leitungen zwischen Brückeneckpunkten, kurze Abstände der Knoten, magnetisch ruhige Aufstellung, ggf. Ferritkerne für kleinere Streufelder. ✓

Elektrische Felder & parasitäre Kapazitäten Potenzialunterschiede zwischen Brückenknoten und Erde bilden parasitäre Kapazitäten. Ströme über diese erzeugen ~~zusätzliche~~ Spannungsabfälle an den Brückenimpedanzen. *weniger*

Maßnahmen: Eine Schirmung der Leitungen gegen Erde reduziert den Einfluss externer elektrischer Felder. Die Positionierung des Erdknotens ist relevant, oft wird ein Kontakt des Nullinstruments geerdet. [1, S.50] ✓

Versorgung Oberwellen und Frequenzdrift der Quelle sowie Sättigungseffekte des Übertragers (z.B. Übersetzung 4.7 : 1) erzeugen hochfrequente Anteile und Phasenfehler. Dieser Einfluss erschwert den Abgleich, da kein reines Sinussignal mehr vorliegt.

Maßnahmen: Zunächst ist die Qualität der Quelle zu beachten. Die Quelle soll die Eigenschaften: wenig Oberwellen, frequenzstabile Quelle und ausreichend große Sättigungsreserve erfüllen. Die Quelle soll so eingestellt werden, dass weder niedrige Frequenzen (z.B. Netzfrequenz) noch hohe Frequenzen wo die Kapazitäten stärkeren einfluss haben, einen großen einfluss auf das Brückensignal haben. [1, S.50]



Literatur

- [1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).
- [2] Elmar Schrüfer. *Elektrische Messtechnik : Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen : mit 34 Beispielen*. Plus.hanser-fachbuch.de. Hanser, 13., vollständig überarbeitete auflage edition, 2022.